

$$U_1 + U_2 = U_3 = U_0$$

$$I_{\text{skupni}} = \frac{\frac{U_0}{1}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2 + R_1}} = U_0 \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2 + R_1} \right)$$

$$I_{\text{skupni}} = 0.0583 \text{ A}$$

$$I_{1,2} = I_{\text{skupni}} - U_0 \cdot R_3^{-1} = 0.0083 \text{ A}$$

$$U_1 = R_1 \cdot I_{1,2} = 0.83 \text{ V}$$

$$U_2 = R_2 \cdot I_{1,2} = 4.17 \text{ V}$$